



AVR - FND

임베디드스쿨2기

Lv1과정

2021. 06. 25

박태인

FND 7-segment

우선 FND에 대해 조사해 보자.



FND란?

- Flexible Numeric Device의 약자
- 보통 7-Segment LED 라고 칭함
- LED 7개(점 포함 8개)로 숫자를 표시하기 쉽도록 배열한 제품
- 1개, 2개, 3개, 4개를 함께 디스플레이 하는 형태의 제품 판매
- 많이 사용하는 곳 : 엘리베이터 층 표시기, 임베디드 제품 상태 표시기




FND 종류 및 구조

- Common Cathode 타입
- Common Anode 타입

  

FND

 FND 숫자 표현(Common-Cathode 경우), 아래 FND 모델명 3611AS



16 진수	7-세그먼트의 비트값								데이터 값 (HEX)
	DP	G	F	E	D	C	B	A	
0									
1									
2									
3	0	1	0	0	1	1	1	1	0X4F
4	0	1	1	0	0	1	1	0	0X66
5	0	1	1	0	1	1	0	1	0X6D
6	0	1	1	1	1	1	0	1	0X7D
7	0	0	1	0	0	1	1	1	0X27
8	0	1	1	1	1	1	1	1	0X7F
9	0	1	1	0	1	1	1	1	0X6F
A	0	1	1	1	0	1	1	1	0X77
B	0	1	1	1	1	1	0	0	0X7C
C	0	0	1	1	1	0	0	1	0X39
D	0	1	0	1	1	1	1	0	0X5E
E	0	1	1	1	1	0	0	1	0X79
F	0	1	1	1	0	0	0	1	0X71

FND H/W 연결

1. Electro-Optical Characteristics(Ta=25℃)

PARAMETER	SYMBOL	DEVICES (ULTRA-BRIGHT RED)		UNIT	TEST CONDIONS
		TYP	MAX		
Peak Emission Wavelength	λ_p	640		nm	IF=10mA
Forward Voltage	VF	1.8		V	IF=10mA
Reverse Current	IR		50	μA	VR=5V
Segment To Segment (Dot To Dot) Luminonous Intensity Ratio	IV-M	1.5:1			IF=20

예시 회로


위는 FND의 Datasheet상의 스펙

VF 전압 : LED On 시 걸리는 전압

IF 전류 : LED 소모 전류

위 값을 보고 저항값 $R = (5 - 1.8) / 0.01A = 320 \Omega$

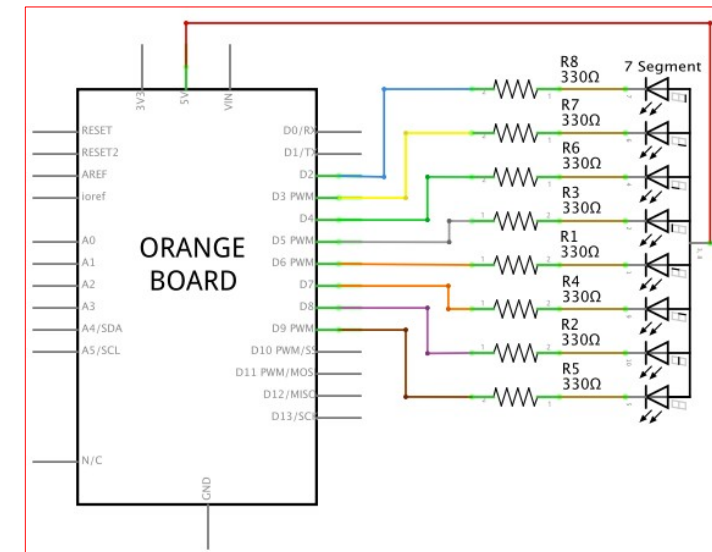↳ 따라서 FND 1 seg 당 (약 330 옴의 저항을 사용하면 된다.)



코딩

```
// 3611AS 7segment, A-10, B-9, C-8, D-5, E-4, F-2, G-3, DP-7
#include <avr/io.h>
```

```
#define F_CPU 16000000UL
#include <util/delay.h>
```

```
int main(void)
```

```
{
```

```
    DDRD = 0xFF;
```

```
    // A
```

```
    PORTD = 0x01;
    _delay_ms(1000);
```

```
    // B
```

```
    PORTD = 0x02;
    _delay_ms(1000);
```

```
    // C
```

```
    PORTD = 0x04;
    _delay_ms(1000);
```

```
    // D
```

```
    PORTD = 0x08;
    _delay_ms(1000);
```

```
    // E
```

```
    PORTD = 0x10;
    _delay_ms(1000);
```

```
    // F
```

```
    PORTD = 0x20;
    _delay_ms(1000);
```

```
    // G
```

```
    PORTD = 0x40;
    _delay_ms(1000);
```

```
    // DP
```

```
    PORTD = 0x80;
    _delay_ms(1000);
```

```
    // A, B, C, D, E, F ==> 숫자 0
```

```
    // 0x01
```

```
    // 0x02
```

```
    // 0x04
```

```
    // 0x08
```

```
    // 0x10
```

```
    // 0x20
```

```
    // -----
```

```
    // 0x3F 위를 전부 OR 하면 나오는 값
```

```
    // A, B, C, D, E, F, DP ==> 숫자 0
```

```
    // 0x01
```

```
    // 0x02
```

```
    // 0x04
```

```
    // 0x08
```

```
    // 0x10
```



```
    // 0x20
```

```
    // 0x80
```

```
    // -----
```

```
    // 0xBF 위를 전부 OR 하면 나오는 값
```

FYS-3611AX

  

코딩의 내용은 각 포트 별 High 신호를 1초씩 주어 LED가 반시계 방향으로 하나씩 돌다가 마지막에 FND가 0 을 표시하게 됩니다.
(마지막 0 값 관련 코드는 뒷 페이지)

```
// F
PORTD = 0x20;
_delay_ms(1000);

// G
PORTD = 0x40;
_delay_ms(1000);

// DP
PORTD = 0x80;
_delay_ms(1000);

// A, B, C, D, E, F ==> 숫자 0
// 0x01
// 0x02
// 0x04
// 0x08
// 0x10
// 0x20
// -----
// 0x3F 위를 전부 0R 하면 나오는 값

// A, B, C, D, E, F, DP ==> 숫자 0
// 0x01
// 0x02
// 0x04
// 0x08
// 0x10
// 0x20
// 0x80
// -----
// 0xBF 위를 전부 0R 하면 나오는 값
```

```
// 16진수에서 1자리는 2진수로 몇 자리 ? 4자리
// x -----> xxxx
// 16^0                2^3 2^2 2^1 2^0
//                      각 자리 수를 모두 더하면 15(0xf)
// 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
// 10, 11, 12, 13, 14, 15

// F ==> 1111
// E ==> 1110
// D ==> 1101
// C ==> 1100
// B ==> 1011
// A ==> 1010 ==> 110 ??? 결국 표현의 이중성 때문에 일관화 시키기 위해 기호를 도입
// 9 ==> 1001
// 8 ==> 1000
// 7 ==> 0111
// 6 ==> 0110
// 5 ==> 0101
// 4 ==> 0100
// 3 ==> 0011
// 2 ==> 0010
// 1 ==> 0001
// 0 ==> 0000
PORTD = 0xBF;
_delay_ms(1000);

// Insert code


while(1)
;

return 0;
}
```

여기서 잠깐, 16진수 계산 할 때는
한 자리당 왼쪽과 같이 4 비트로 나타내어 지고
한번에 많은 LED를 ON
시킬 때는 0R 연산을 한 16진수 값을 적용한다.

4Array
FND
7-segment


4FND (HW 연결)

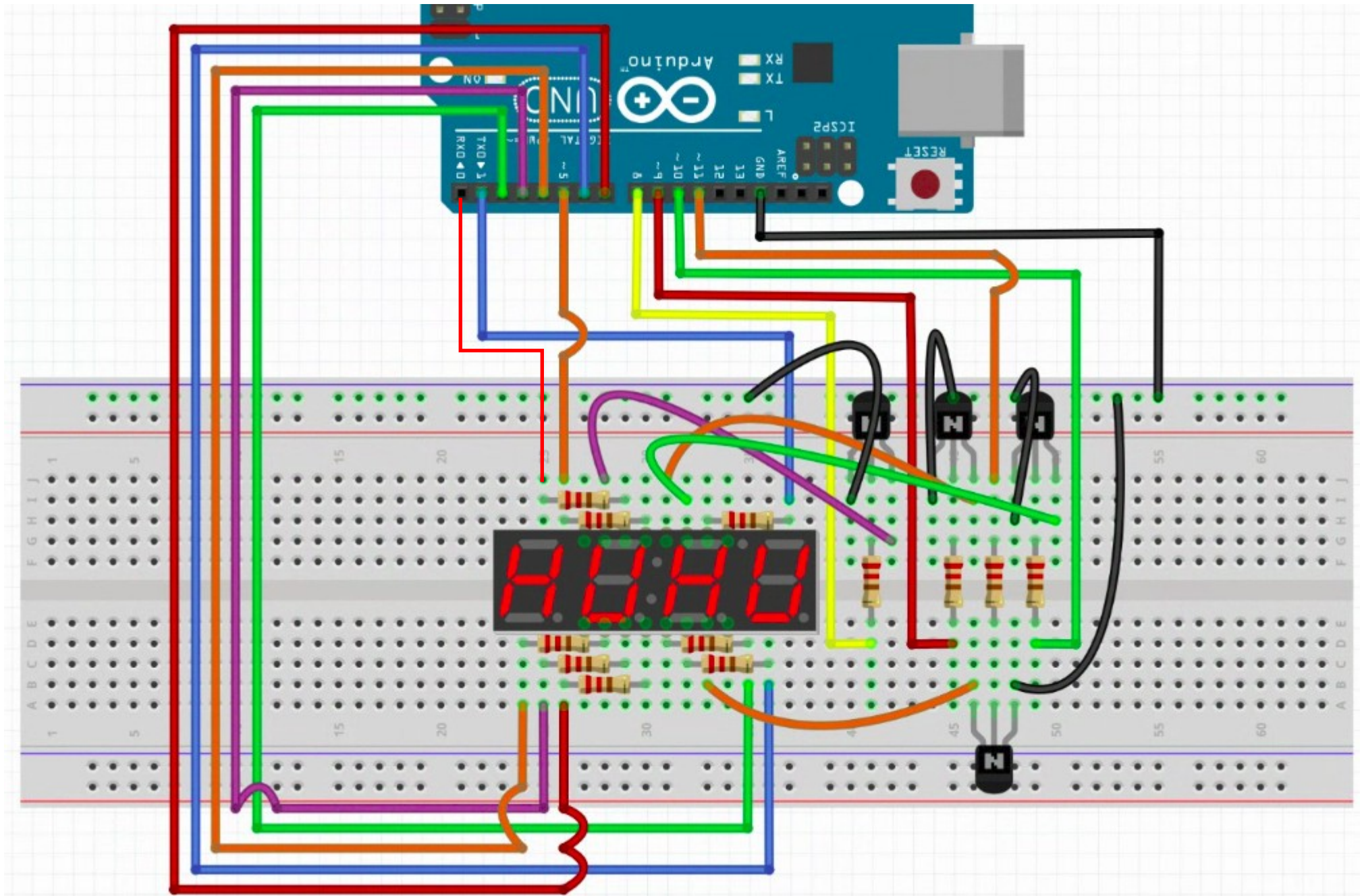

4FND


여기서 잠깐, 회로 연결 시 각각 FND의 동작 실행시에 TR(Transistor)를 사용하게 되는데 이것에 대해 알아 보자.

 - 규소나 게르마늄으로 만들어진 반도체를 세 겹 으로 접합하여 만든 전자회로 구성요소이며, 전류나 전압흐름을 조절 하여 **증폭, 스위치 역할**을 하는 전자부품
- 대부분의 전자회로에 사용되며 이를 고밀도 집적하여 IC를 제작
- BJT(Bipolar Junction Transistor)와 FET(Field Effect Transistor)로 구분하는데 보통은 BJT를 의미함
- BJT는 다시 NPN형과 PNP형으로 구분되며 **NPN은 Source 회로에, PNP은 Sink 회로에 사용된다.**




TR(Transistor)을 이용한 부하 구동 회로

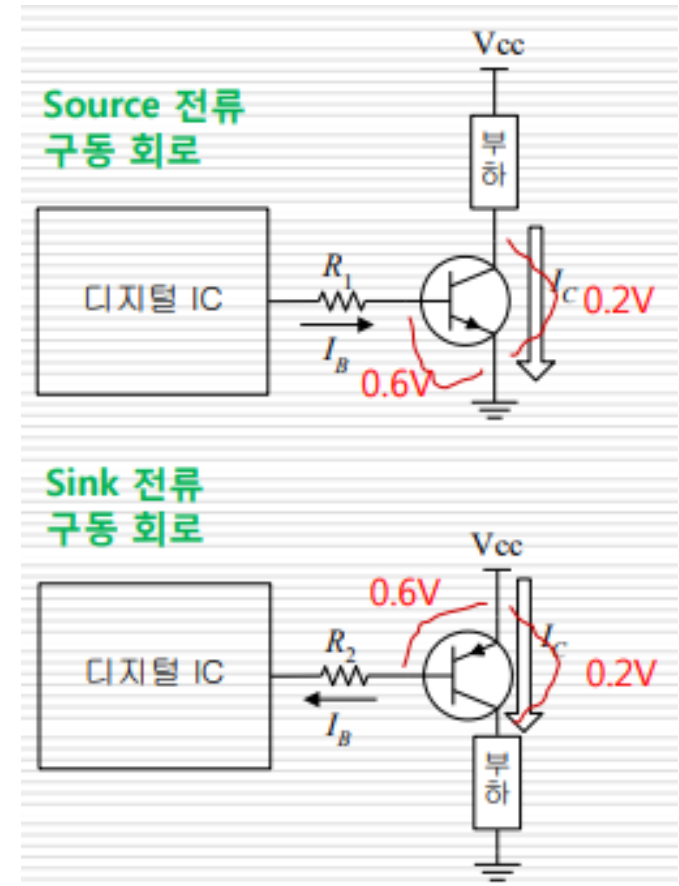- FND나 모터 등의 부하 구동은 전류 소모가 많기 때문에 일반적인 TTL의 출력만으로 직접 구동하기 어렵다.
- 이런 경우 작은 전류로 큰 전류를 제어 할 수 있는 TR을 오른쪽과 같이 연결하여 이용하면 이를 해결 할 수 있다.
- Source 전류 구동 회로(신호를 출력하는 회로)를 예로 들면, 입출력신호를 B(Base)에 연결하고 C(Collector)에 연결
- R1, R2는 보통 약 1K ~ 10K 정도





그렇다면 현재 회로 상에서 TR은 어떻게 연결 되어 있는 것 일까?

 


- 왼쪽 그림은 회로상에서 2n2222 TR(NPN)이 Emitter는 GND로(검정선) Base는 아두이노 출력(노란선) Collector은 FND로 (보라색 선) 들어 가는 것을 볼 수 있다.
- 이런식의 구조는 선택 된 세그먼트에서 신호가 출력 되는 구조이기 때문이다.

2N2222 Transistor Pinout

  

www.componentsinfo.com

TR 방향성

 

부품 번호 : 3641AS

4FND

```
// H/W 연결시에 7segment 11번 핀이 PORTD 0번 (아두이노 0번 핀과 연결 되어 있어야 한다.)  
// TR로 4개의 segment중 출력하게 될 Array의 segment를 선택하게 되고  
// 선택된 segment 에서 신호가 출력 되는 것 이므로 TR의 base/emitter/collector 연결을 주의한다.
```

```
#include <avr/io.h>
```

```
#define F_CPU 16000000UL
```

```
#include <util/delay.h>
```

```
// A-11, B-7, C-4, D-2, E-1, F-10, G-5, DP-3
```

```
// 12, 9, 8, 6 : selector
```

```
// 숫자 0 표현 : A,B,C,D,E,F -> 0,1,2,3,4,5 (PORTD 번호)
```

```
// 1 : B,C -> 1,2
```

```
// 2 : A, B, G, E, D -> 0, 1, 3, 4, 6
```

```
// 3 : A, B, C, D, G -> 0, 1, 2, 3, 6
```

```
// 4 : B, C, F, G -> 1, 2, 5, 6
```

```
// 5 : A, C, D, F, G -> 0, 2, 3, 5, 6
```

```
// 6 : C, D, E, F, G -> 2, 3, 4, 5, 6
```

```
// 7 : A, B, C, F -> 0, 1, 2, 5
```

```
// 8 : A, B, C, D, E, F, G -> 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
```

```
// 9 : A, B, C, F, G -> 0, 1, 2, 5, 6
```

```
unsigned char digit[10] = {0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7c, 0x27, 0x7f, 0x67};
```

```
// 두개를 선택 했을 때 비트식으로 선택하기 위해 아래 처럼 선언
```

```
unsigned char digit_select[4] = {0x01, 0x02, 0x04, 0x08};
```

- 4 Array FND 연결 시 숫자 표현
16 진수 값 배열

- 각 FND Select 값 배열

```

int main(void)
{
    int i,j;

    DDRD = 0xff; // 숫자표현
    DDRB = 0x0f; // 셀렉터

    PORTB = 0x08;
    for(i=0; i<10; i++)
    {
        PORTD = digit[i];
        _delay_ms(500);
    }

    // Insert code

    while(1)
    {
        for(i=0; i<4; i++)
        {
            PORTB = digit_select[i]; // 특정 자리수 선택

            for(j=0; j<10; j++)
            {
                PORTD = digit[j]; // 값 증가
                _delay_ms(100);
            }
        }
    }

    return 0;
}

```

- 숫자 LED 표현 PORTD
selector PORTB 각각 출력 설정

- 초기 한번 동작
for문을 10번 동작 시켜서 0.5초 단위로 숫자 값 증가.

위의 초기 한번 동작이 완료 된 후
중복 for문을 사용하여

Select이 하나 되면 그 select 된 자리에
0~9까지 값을 표시하고

그 다음 part의 select으로 넘어가서

다시 이어 가는 식으로 동작하는 코드이다.

4Array
FND
7-segment
timer

4FND Timer

```
#include <avr/io.h>
```

```
#define F_CPU 16000000UL
```

```
#include <util/delay.h>
```

```
unsigned char digit[10] = {0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7c, 0x27, 0x7f, 0x67};
```

```
// 두개를 선택 했을 때 비트식으로 선택하기 위해 아래 처럼 선언
```

```
unsigned char digit_select[4] = {0x01, 0x02, 0x04, 0x08};
```

```
unsigned char fnd[4];
```

```
int main(void)
```

```
{
```

```
    int i, count = 0;
```

```
    DDRD = 0xFF;
```

```
    DDRB = 0x0F;
```

```
    // Insert code
```

```
    while(1)
```

```
    {
```

```
        count++;
```

```
        if(count == 10000) // sin 파 만들 때 오버플로우 에러를 방지 하고자 한계치 정함
```

```
        {
```

```
            count = 0;
```

```
        }
```

```
        fnd[0] = (count / 1000) % 10; // 0.01초 자리
```

```
        fnd[1] = (count / 100) % 10;
```

```
        fnd[2] = (count / 10) % 10;
```

```
        fnd[3] = count % 10;
```

윗 부분 코드는 앞서 있었던 FND 숫자 표시 및 셀렉터 배열 이라고 생각 하면 된다.

Counter 숫자가 현재 가동되고 있는 bit 수의 숫자 보다 크게 되면 overflow 현상이 일어나게 되고 이에 따라 오동작을 일으킬 수 있으므로 최대 카운터 숫자 값을 이처럼 정해 두는 것이 좋다.
(sin파 만드 때라는 표현이 이해가 잘 안 갈 경우 10~11번째 속제 ppt 파일을 참고 할 것.)

Fnd 선택 된 자리마다 어떤 의미가 숫자가 나타날지를 정하는 코드이다.

%10을 함으로써 0~9의 숫자만 나타나게 하고,

나누기는 각각의 자릿수 의미를 부여하기 위함이다.

4FND Timer

```
while(1)
{
    count++;

    if(count == 10000) // sin 파 만들 때 오버플로우 에러를 방지 하고자 한계치 정함
    {
        count =0;
    }
    fnd[0] = (count / 1000) % 10; // 0.01초 자리
    fnd[1] = (count / 100) % 10;
    fnd[2] = (count / 10) % 10;
    fnd[3] = count % 10;

    for(i=0; i<4; i++)
    {
        PORTD = digit[fnd[i]];
        PORTB = digit_select[i];

        // _delay_ms(2); // 계산상 4번 for문 돌아서 8ms고 아래 2ms 추가 되어 10 ms 로 만들기 위함
        // 왜냐면 한번 4자리 숫자가 다 뜨는 시간은 0.01초 즉 10ms 가 되어야 하기 때문.
        // but 실제로 나타나는 것에 대한 오차는 있으므로 노가다 성이 생길수 있다.

        /*if(i % 2) // TR select와의 H/W적 오차 때문
        {
            _delay_ms(1);
        }*/

        // 따라서 다음과 같은 방법도 가능
        _delay_us(2500); // 2.5 * 4 = 10 ms
        // 더 디테일 하게 가려면 코드가 실행되는 시간 까지 따질수도 있긴 하다.
        //
    }
}

return 0;
```

For문 해석

한번에 4개의 LED를 for문을 통해서 선택 출력하게 됩니다.

그런데 여기서 4 FND는 각각 0~99초를 0.01초 자리 까지 나타내어 타이머를 만들어 내게 됩니다.

따라서 4개의 숫자가 변동하는 타이밍은 10ms 수준으로 되어야 할 것 입니다.

이를 위해 delay를 사용하게 됩니다.

Delay 표현 방법을 왼쪽의 주석을 보면 2가지로 해 본 것 입니다.

첫번째,

Delay_ms(2)를 통해 for문을 4번 돌려 8ms로 만들고 아래 if문을 통해 2ms가 추가 되어 10ms를 만든 방법. [이렇게 나눈 이유는 TR selec시에 H/W 적 오차가 있을 수 있기 때문]

두번째,

Delay_us를 통해 한번에 10ms 값을 만들어 내는 경우

✓ 위의 방법으로 delay를 주어도 디테일 하게 들어가면 시간적 오차가 생길 순 있으나, 너무 큰 노가다 성이 될 수 있으므로 이정도로 하고 넘어가도록 한다.

포기하면 얻는 건 아무것도 없다.

프로젝트

프로젝트 주제는 **BLDC 모터 제어기** 주제이지만, 우선 제어기에 사용될 IC인 Atmega128 칩을 브레드 보드에 적용하여

모터의 상태를 나타내기 위한 캐릭터 LCD 제어를 미리 해보는 것으로 하였습니다.

아래는 시험 하기 위해 사용된 Atmega128 보드와, LCD 정보 입니다.



ATmega128 브레드보드 모듈 &
USB AVRISP mkII 프로그래머 키트



상품명 : 캐릭터 LCD
품 번 : OTM651 Y-YG-1